

$$\textcircled{1} V_n(Y_4 + Y_3) + V_1 Y_3 = 0 \Rightarrow \textcircled{3} V_n = -\frac{V_1 Y_3}{Y_4 + Y_3}$$

$$\textcircled{2} V_n(Y_1 + Y_2) + V_1 Y_1 + V_2 Y_2 = 0$$

③ en ②

$$-\frac{V_1 Y_3}{Y_3 + Y_4} (Y_1 + Y_2) + V_1 Y_1 + V_2 Y_2 = 0$$

$$V_1 \left(\frac{-Y_3(Y_1 + Y_2)}{(Y_3 + Y_4)} + Y_1 \right) = -V_2 Y_2$$

$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{\cancel{Y_3 Y_1} + Y_3 Y_2 - \cancel{Y_1 Y_3} - Y_1 Y_4}{Y_3 Y_2 + Y_4 Y_2}$$

$$\frac{Y_2}{Y_1} = H(s) = \frac{Y_3 Y_2 - Y_1 Y_4}{Y_3 Y_2 + Y_4 Y_2}$$

transferencia
genérica

Si $Y_3 = sC$; $Y_4 = G_3$; $Y_1 = G_1$; $Y_2 = G_2$

$$H(s) = \frac{sC G_2 - G_1 G_3}{sC G_2 + G_2 G_3} \cdot \frac{\frac{1}{C G_2}}{\frac{1}{C G_2}}$$

→

$$H(s) = \frac{s - \frac{G_1 G_3}{C G_2}}{s + \frac{G_3}{C}}$$


→ Módulo y Fase

$$\left| H(j\omega) \right| = \frac{j\omega - \frac{G_1 G_3}{C G_2}}{j\omega + \frac{G_3}{C}} = \frac{\sqrt{\left(\frac{G_1 G_3}{C G_2} \right)^2 + \omega^2}}{\sqrt{\left(\frac{G_3}{C} \right)^2 + \omega^2}}$$

$$\angle H(j\omega) = \text{Arctg}\left(\frac{\omega}{-\frac{G_1 G_3}{C G_2}}\right) - \text{Arctg}\left(\frac{\omega}{\frac{G_3}{C}}\right)$$

$$\angle H(j\omega) = \text{Arctg}\left(\frac{\omega C G_2}{-G_1 G_3}\right) - \text{Arctg}\left(\frac{\omega C}{G_3}\right)$$

→ Diagrama de polos y ceros

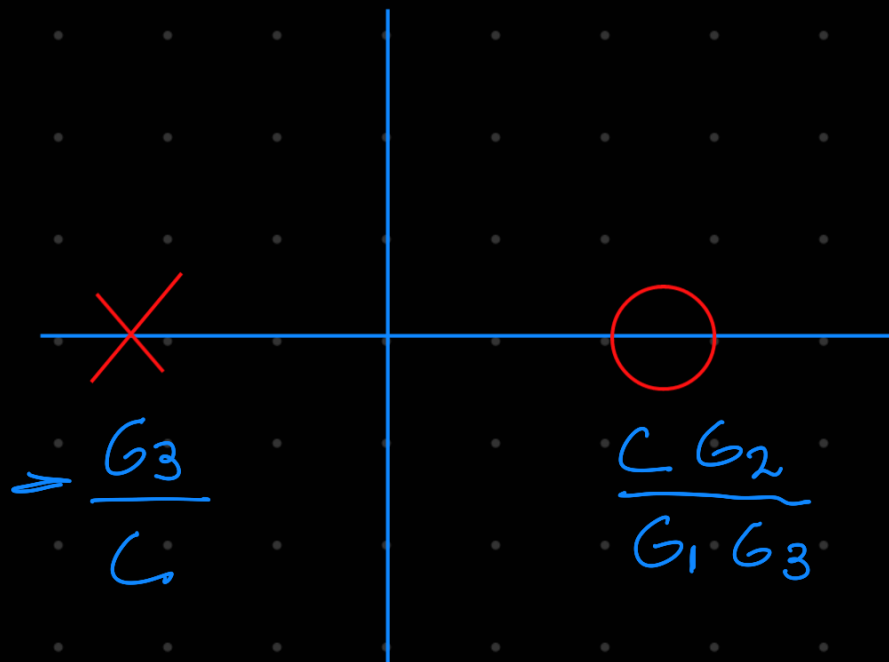

→ Caso de Estudio $R_1 = R_2 \rightarrow$ All Pass

$$H(s) = \frac{s - \frac{G_3}{C}}{s + \frac{G_3}{C}} ; \omega_0 = \frac{G_3}{C}$$

→ Se puede normalizar en frecuencia con $\omega_0 = \frac{G_3}{C} \rightarrow s = s' \cdot \omega_0$

$$H(s') = \frac{s' - 1}{s' + 1}$$

Conviene que la norma de impedancia sea $R_3 = G_3$

→ Módulo y Fase

$$|H(j\omega)| = \frac{\sqrt{\left(\frac{\cancel{G_1} G_3}{C \cancel{G_2}}\right)^2 + \omega^2}}{\sqrt{\left(\frac{G_3}{C}\right)^2 + \omega^2}} = 1 \rightarrow 0dB$$

$$\angle H(j\omega) = \text{Arctg}\left(\frac{\omega C \cancel{G_2}}{-\cancel{G_1} G_3}\right) - \text{Arctg}\left(\frac{\omega C}{G_3}\right)$$

este menos
nace que en
 $\omega=0 \angle = \pi$

$$= \text{Arctg}\left(\frac{\omega C}{-G_3}\right) - \text{Arctg}\left(\frac{\omega C}{G_3}\right)$$

→ Diagrama de polos y ceros

