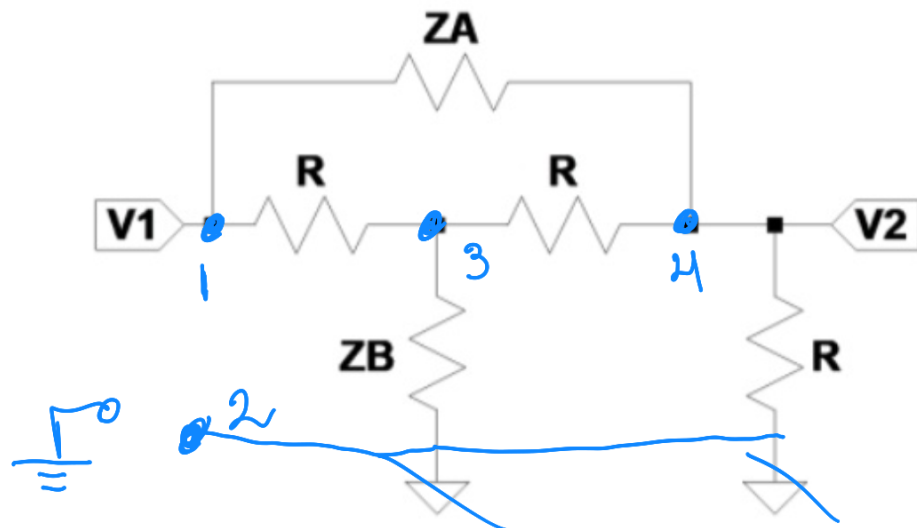


Ejercicio #5

Dado el siguiente cuadripolo cargado con R y cumpliendo con la condición de diseño $Z_A Z_B = R^2$ La red se conoce como **Red de Resistencia constante**.

Aplique MAI para obtener $\frac{V_2}{V_1}$ y Z_{in}



$$Y_{MAI} = \begin{pmatrix} Y_A + G & 0 & -G & -Y_A \\ 0 & Y_B + G & -Y_B & -G \\ -G & -Y_B & Y_B + 2G & -G \\ -Y_A & -G & -G & Y_A + 2G \end{pmatrix}$$

$\rightarrow \sum \text{columnas} = 0$
 $\rightarrow \sum \text{filas} = 0$

$\left. \begin{array}{l} \rightarrow \sum \text{columnas} = 0 \\ \rightarrow \sum \text{filas} = 0 \end{array} \right\} \text{converto con los criterios de la MAI}$

Procedimiento de Armado

↳ se utiliza un nodo de referencia externo ∴ GND es un Nodo. En este caso el nodo 2.

↳ la fila (i) es el nodo y las columnas (j) es la relación del nodo i ésimo con el j ésimo.

$$\begin{pmatrix} Y_{11} & Y_{12} & \dots & Y_{1n} \\ Y_{21} & \dots & \dots & \vdots \\ \vdots & \dots & \dots & \vdots \end{pmatrix} \begin{array}{l} \leftarrow \text{nodo 1} \\ \leftarrow \text{nodo 2} \\ \leftarrow \text{nodo } n \end{array}$$


↳ los valores Y_{ii} (diagonal principal)

son la suma de las admitancias conectadas al nodo.

↳ los valores Y_{ij} es la admitancia (con signo menos) entre nodo i y nodo j

* Solo conexión directa, es decir, sin pasar por otro componente o nodo.

Propiedades y Definición

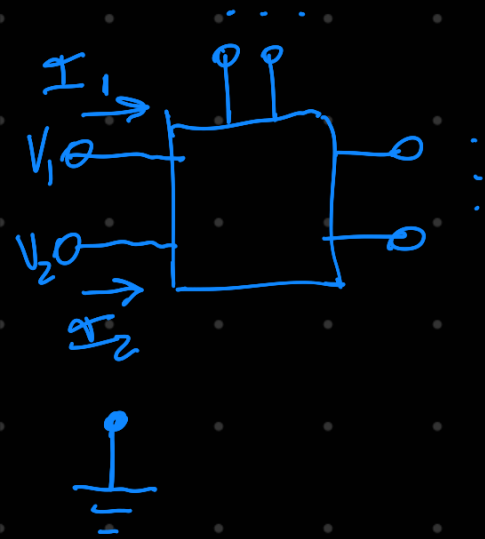

$$\vec{I} = \vec{Y}_{NAI} \vec{V} + \vec{I}_0$$

$\vec{I}_0$ ^ogralmente
 fuentes
 internas

→ Relación de todas las corrientes y todas las tensiones

$$\rightarrow Y_{ij} = \frac{I_i}{V_j} \Big|_{V_k=0, \forall k \neq j}$$

superposición
 ↳ se "pasivan"
 los demás
 nodos
 que no son j

→ Y_{NAI} es simétrico de $N \times N$
 Siendo N la cantidad de nodos

$$\rightarrow \sum \text{filas} = 0 \quad \& \quad \sum \text{columnas} = 0$$

(no hay
 pérdidas)

(malla cerrada)

Funciones de RED

↳ Impedancia de un Puerto: Z_{ij}

↳ Transimpedancia: Z_{ij}
 mn

↳ Transferencia de tensión: A_{ij}
 mn

→ Cofactor Primer Orden

$$C_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$$

determinante
matriz
menor

M_{ij} es el determinante de la matriz resultante de eliminar la fila i y columna j ;

* Como Y_{MAX} es simétrica

$$C_{ij} = C_{ji}$$

→ Cofactor Segundo Orden

$$C_{(i_1, i_2)(j_1, j_2)} = (-1)^{(i_1+i_2)+(j_1+j_2)} \det(A_{(i_1, i_2), (j_1, j_2)})$$

filas (i_1, i_2) y columnas (j_1, j_2)

→ Transimpedancia

$$Z_{mn}^{ij} = \frac{V_{ij}}{I_{mn}} = \frac{C_{ij\ mn}}{C_{mn}} = \frac{C^2}{C_1}$$

← se puede usar C_{nn}

→ Impedancia

$$Z_{mn} = \frac{V_{mn}}{I_{mn}} = \frac{C_{mn\ mn}}{C_{mn}}$$

→ Transferencia de tensión

$$A_{mn}^{ij} = \frac{V_{ij}}{V_{mn}} = \frac{V_{ij}}{I_{mn}} \cdot \frac{I_{mn}}{V_{mn}} \leftarrow \frac{1}{Z_{mn}}$$

$$A_{mn}^{ij} = \frac{C_{ij\ mn}}{C_{mn\ mn}}$$

→ Continuando con el ejercicio

$$A_{12}^{42} = \frac{\text{etiqueta } V_2}{\text{etiqueta } V_1}$$

$$\begin{pmatrix} Y_A + G & 0 & -G & -Y_A \\ 0 & Y_B + G & -Y_B & -G \\ -G & -Y_B & Y_B + 2G & -G \\ -Y_A & -G & -G & Y_A + 2G \end{pmatrix}$$

$$A_{12}^{42} = \frac{C_{(42)(12)}}{C_{(12)(12)}} = \frac{(-1)^9 \begin{vmatrix} -G & -Y_A \\ Y_B + 2G & -G \end{vmatrix}}{(-1)^6 \begin{vmatrix} Y_B + 2G & -G \\ -G & Y_A + 2G \end{vmatrix}}$$

$$A = \frac{-1 [G^2 + Y_A Y_B + 2GY_A]}{Y_B Y_A + Y_B 2G + Y_A 2G + 3G^2}$$

→ si $Z_A \cdot Z_B = R^2 \rightarrow \frac{1}{Z_A} \cdot \frac{1}{Z_B} = \frac{1}{R^2} \Rightarrow Y_A Y_B = G^2$

$$A = \frac{-1 [G^2 + Y_A Y_B + 2GY_A]}{Y_B Y_A + Y_B 2G + Y_A 2G + 3G^2} = \frac{-(2G^2 + 2GY_A)}{4G^2 + 2G(Y_A + Y_B)}$$

$$A = -1 \frac{G + Y_A}{2G + (Y_A + Y_B)}$$

$$Z_{in} = Z_{12} = \frac{C_{12,12}}{C_{12}} = \frac{G^2 + (Y_B + Y_A)2G + 3G^2}{Y_B Y_A + Y_B 2G + Y_A 2G + 3G^2}$$


$$\begin{pmatrix} \cancel{Y_A + G} & 0 & -G & -Y_A \\ 0 & Y_B + G & -Y_B & -G \\ -G & -Y_B & Y_B + 2G & -G \\ -Y_A & -G & -G & Y_A + 2G \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & -Y_B & -G \\ -G & Y_B + 2G & -G \\ -Y_A & -G & Y_A + 2G \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} C_{12} &= (-1)^{1+2} [Y_B(-G(Y_A + 2G) - G Y_A) + -G(G^2 + Y_A(Y_B + 2G))] \\ &= -1 [-2GY_A Y_B - 2G^2 Y_B - G^3 - G Y_A Y_B - 2G^2 Y_A] \\ &= G^3 + 2G^2(Y_A + Y_B) + 3G^3 \end{aligned}$$

$$\therefore Z_{in} = \frac{4G^2 + 2G(Y_A + Y_B)}{4G^3 + 2G^2(Y_A + Y_B)} = \frac{\cancel{2G^2} + \cancel{G(Y_A + Y_B)}}{G[\cancel{2G^2} + \cancel{G(Y_A + Y_B)}]}$$

$$Z_{in} = \frac{1}{G} = R \quad \text{✓}$$

Cuadripolos

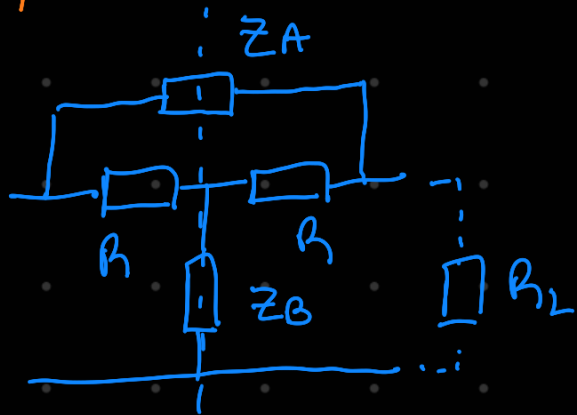

$$\begin{cases} V_1 = z_{11} I_1 + z_{12} I_2 \\ V_2 = z_{21} I_1 + z_{22} I_2 \end{cases}$$


es simétrico $\rightarrow$ no considero R_2 conectado
 $z_{11} = z_{22}$

$$\rightarrow \left. \frac{V_1}{I_1} \right|_{I_2=0} = z_{11} \rightarrow \left[R \parallel (z_A + R) \right] + z_B$$

$$\rightarrow \frac{R(z_A + R)}{2R + z_A} + z_B \quad \text{✓}$$

$$\rightarrow \left. \frac{V_2}{I_2} \right|_{I_1=0} = z_{22} \rightarrow z_{11} \quad \text{✓}$$

$$\rightarrow \left. \frac{V_1}{I_2} \right|_{I_1=0} = z_{12}$$

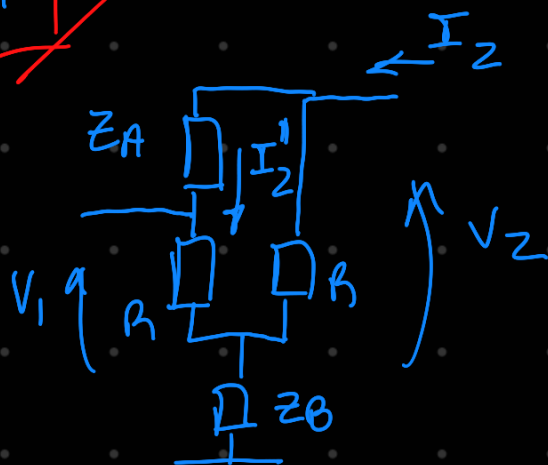

$$V_1 = R \cdot I_2'' + Z_B I_2 \quad // \quad I_2'' = I_2 \frac{R}{Z_A + 2R}$$

$$V_1 = I_2 \left(Z_B + \frac{R^2}{Z_A + 2R} \right)$$

$$Z_{12} = Z_B + \frac{R^2}{Z_A + 2R} = Z_{21} \quad \text{}$$

$$Z = \begin{pmatrix} \frac{R(Z_A + R)}{2R + Z_A} + Z_B & Z_B + \frac{R^2}{Z_A + 2R} \\ Z_B + \frac{R^2}{Z_A + 2R} & \frac{R(Z_A + R)}{2R + Z_A} + Z_B \end{pmatrix}$$

→ Conversión $Z \rightarrow T$

$$\begin{cases} V_1 = Z_{11} I_1 + Z_{12} I_2 \\ V_2 = Z_{21} I_1 + Z_{22} I_2 \end{cases} \quad // \quad \begin{cases} V_1 = A V_2 + B(-I_2) \\ I_1 = C V_2 + D(-I_2) \end{cases}$$

$$A = \frac{V_1}{V_2} \Big|_{-I_2=0} = \frac{Z_{11}}{Z_{21}} \quad \text{}$$

$$\Delta z = \left[\frac{R(z_A + R)}{2R + z_A} + z_B \right]^2 - \left[z_B + \frac{R^2}{z_A + 2R} \right]^2$$

$$\left[\frac{R^2 (z_A + R)^2}{(2R + z_A)^2} + \frac{2z_B R(z_A + R)}{2R + z_A} + z_B^2 \right]$$

⊖

$$\left[z_B^2 + \frac{2z_B R^2}{z_A + 2R} + \frac{R^4}{(z_A + 2R)^2} \right]$$

$$\frac{R^2 (z_A + R)^2}{(2R + z_A)^2} + \frac{2R^2 (2R + z_A)}{(2R + z_A)^2} - \frac{R^4}{(2R + z_A)^2}$$

$$\frac{R^2 \left[(z_A + R)^2 + 2(2R + z_A) - R^2 \right]}{(2R + z_A)^2}$$

$$\Delta Z = \frac{R^2 [Z_A^2 + 2Z_A R + \cancel{R^2} + 4R + 2Z_A - \cancel{R^2}]}{4R^2 + 4RZ_A + Z_A^2}$$

$$T = \frac{Z_A + 2R}{2Z_B R + 2R^2} \begin{pmatrix} \frac{R(Z_A + R)}{2R + Z_A} + Z_B & \Delta Z \\ 1 & \frac{R(Z_A + R)}{2R + Z_A} + Z_B \end{pmatrix}$$

$$T_{R_L} \rightarrow \begin{array}{c} \text{---} \\ | \\ \square Y_L \\ | \\ \text{---} \end{array} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ Y_L & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} V_1 = A V_2 + B(-I_2) \\ I_1 = C V_2 + D(-I_2) \end{cases}$$

$$A = \left. \frac{V_1}{V_2} \right|_{-I_2=0} = 1$$

$$B = \left. \frac{V_1}{-I_2} \right|_{V_2=0} = \frac{V_1=V_2}{-I_2} = \frac{V_2}{-I_2} = Z_{in} = 0$$

$$C = \left. \frac{I_1}{V_2} \right|_{-I_2=0} = V_1=V_2 \frac{I_1}{V_1} = Y_L \quad \text{✓}$$

$$D = \left. \frac{-I_2}{-I_2} \right|_{V_2=0} \rightarrow I_1 = -I_2 \rightarrow \quad \text{✓}$$

$$\underline{T_{total}} = T_o T_L = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} // A = \frac{V_1}{V_2}$$


$$\frac{Z_A + 2R}{2Z_B R + 2R^2} \begin{pmatrix} \frac{R(Z_A + R)}{2R + Z_A} + Z_B & 0 \\ 1 & \frac{R(Z_A + R)}{2R + Z_A} + Z_B \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ Y_L & 1 \end{pmatrix}$$

$$A = \frac{Z_A + 2R}{2Z_B R + 2R^2} \left(\frac{R(Z_A + R)}{2R + Z_A} + Z_B + 0 \cdot Y_L \right)$$

$$Y \quad \frac{V_2}{V_1} = \frac{1}{A} \quad \left(\begin{array}{l} \text{La transferencia es} \\ \text{igual a la inversa del} \\ \text{parámetro A} \end{array} \right)$$

→ Se verifica de manera computacional

cuadrupolo Z cargado

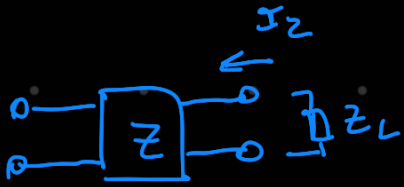

$$-I_2 Z_L = V_2$$

$$\begin{cases} V_1 = Z_{11} I_1 + Z_{12} I_2 \\ V_2 = Z_{21} I_1 + Z_{22} I_2 \end{cases}$$

$$Z_{in} = \frac{V_1}{I_1} \Rightarrow \frac{V_1}{I_1} = Z_{11} + Z_{12} \frac{I_2}{I_1}$$

$$\frac{V_2}{I_1} = Z_{21} + Z_{22} \frac{I_2}{I_1} \rightarrow \frac{-I_2 Z_L}{I_1} - Z_{22} \frac{I_2}{I_1} = Z_{21}$$

$$\frac{-I_2 (Z_L + Z_{22})}{I_1} = Z_{21} \Rightarrow \frac{-Z_{21}}{Z_L + Z_{22}} = \frac{I_2}{I_1}$$

$$Z_{in} = Z_{11} + Z_{12} \frac{-Z_{21}}{Z_L + Z_{22}} = Z_{11} - \frac{Z_{12} Z_{21}}{Z_L + Z_{22}}$$

$$\begin{pmatrix} \frac{R(Z_A + R)}{2R + Z_A} + Z_B & Z_B + \frac{R^2}{Z_A + 2R} \\ Z_B + \frac{R^2}{Z_A + 2R} & \frac{R(Z_A + R)}{2R + Z_A} + Z_B \end{pmatrix}$$

de los parámetros Z

Z_{in} con Z_L

$$\left(Z_B + \frac{R^2}{Z_A + 2R} \right)^2$$


$$Z_{in} = \frac{R(Z_A + R)}{2R + Z_A} + Z_B$$

$$\frac{R(Z_A + R)}{2R + Z_A} + Z_B + Z_L$$

→ se verifica de manera
combinacional → debería ser $Z_{in} = R = \frac{1}{G}$

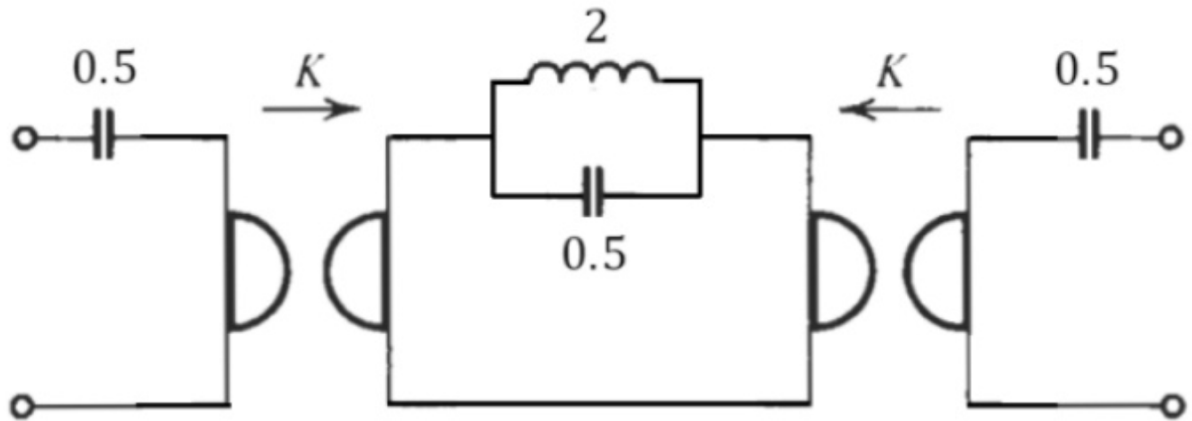Ejercicio #6

Obtenga un circuito lattice equivalente al siguiente cuádrupolo. Utilice la constante del girador $K = \sqrt{2}$



$$K = R^2 = \sqrt{2} \rightarrow R = 2$$

$$\begin{array}{c} \text{Y} \\ \text{Z}_L \end{array} \rightarrow \begin{array}{c} \text{O} \text{---} \boxed{\text{Z}_L} \text{---} \text{O} \\ \text{O} \text{---} \text{O} \end{array} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & \text{Z}_L \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} V_1 = A V_2 + B(-I_2) \\ I_1 = C V_2 + D(-I_2) \end{cases}$$

$$A = \left. \frac{V_1}{V_2} \right|_{-I_2=0} = 1$$

$$B = \left. \frac{V_1}{-I_2} \right|_{V_2=0} = \text{Z}_L$$

$$C = \left. \frac{I_1}{V_2} \right|_{-I_2=0} = I_1=0 = 0$$

$$D = \left. \frac{I_1}{-I_2} \right|_{V_2=0} \rightarrow I_1 = -I_2 = 1$$

$$Z_{in} = \frac{R^2}{Z_2}$$

$$\begin{aligned} \rightarrow V_1 &= R I_2 \\ \rightarrow I_1 &= -\frac{V_2}{R} \end{aligned} \quad \left. \vphantom{\begin{aligned} \rightarrow V_1 &= R I_2 \\ \rightarrow I_1 &= -\frac{V_2}{R} \end{aligned}} \right\} \% \text{e}$$

$$\frac{V_1}{I_1} = \frac{I_2}{V_2} - R^2 \rightarrow Z_1 = \frac{R^2}{Z_2}$$

$$\frac{s^2+2}{s^2+1} \cdot \frac{2}{s} = \frac{\frac{s^2+2}{s} \cdot 2}{\frac{s^2+1}{s}} \quad \begin{matrix} z_{11}=z_{22} \\ z_{21} \end{matrix}$$

$$\rightarrow Z \rightarrow Y : \frac{1}{Z_{21}} \begin{pmatrix} z_{11} & \Delta z \\ 1 & z_{22} \end{pmatrix}$$

$$Z = \begin{pmatrix} \frac{2s^2+4}{s} & ? \\ \frac{2s^2+2}{s} & \frac{2s^2+4}{s} \end{pmatrix} \quad \begin{matrix} \text{Salen} \\ \text{por Inspección} \\ \text{visual menos} \\ z_{12} \end{matrix}$$

$$\begin{cases} V_1 = A V_2 + B -I_2 \\ I_1 = C V_2 + D -I_2 \end{cases} \quad / \quad \begin{cases} V_1 = z_{11} I_1 + z_{12} I_2 \\ V_2 = z_{21} I_1 + z_{22} I_2 \end{cases}$$

$$D I_2 = C V_2$$

$$V_2 = I_2 \frac{D}{C}$$

$$z_{12} = \frac{V_1}{I_2} \Big|_{I_1=0}$$

$$V_1 = A I_2 \frac{D}{C} + B \cdot -I_2$$

$$V_1 = I_2 \left(\frac{AD - BC}{C} \right)$$

$$\frac{V_1}{I_2} = \frac{AD - BC}{C} = Z_{12}$$

$$AD = \left(\frac{s^2 + 2}{s^2 + 1} \right)^2 - \frac{4s^2 + 6}{s(s^2 + 1)} \cdot \frac{s}{(s^2 + 1) \cdot 2}$$

$$\frac{(s^2 + 2)^2}{(s^2 + 1)^2} - \frac{2s^2 + 3}{(s^2 + 1)^2} = \frac{s^4 + 4s^2 + 4 - 2s^2 - 3}{(s^2 + 1)^2}$$

$$\frac{s^4 + 2s^2 + 1}{(s^2 + 1)^2} = \frac{(s^2 + 1)^2}{(s^2 + 1)^2} = 1$$

$$\therefore Z_{12} = \frac{1}{C} = Z_{21}$$

$$Z = \begin{pmatrix} \frac{2s^2+4}{s} & \frac{2s^2+2}{s} \\ \frac{2s^2+2}{s} & \frac{2s^2+4}{s} \end{pmatrix}$$

y la matriz Z de un lattice simétrico es:



$$\Rightarrow \begin{pmatrix} \frac{z_B+z_A}{2} & \frac{z_B-z_A}{2} \\ \frac{z_B-z_A}{2} & \frac{z_B+z_A}{2} \end{pmatrix}$$

Iguando:

$$\left\{ \begin{array}{l} 2 \frac{s^2+2}{s} = \frac{z_B+z_A}{2} \\ 2 \frac{s^2+1}{s} = \frac{z_B-z_A}{2} \end{array} \right.$$

$$45 + \frac{8}{5} = z_B + z_A$$

$$45 + \frac{4}{5} = z_B - z_A$$

$$z_B = 45 + \frac{4}{5} + z_A$$

$$\cancel{45} + \frac{8}{5} = \cancel{45} + \frac{4}{5} + 2z_A$$

$$\frac{4}{5} = 2z_A \rightarrow z_A = \frac{2}{5}$$

$$\therefore z_B = 45 + \frac{6}{5}$$

Circuito Equivalente.

